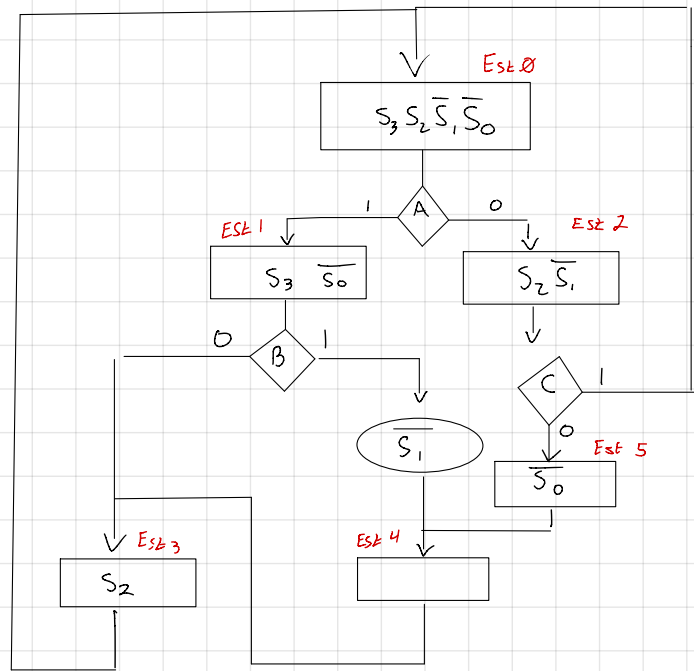




Primer Paso (Asignación Binaria)

A: 00 Estado 0: 000 Estado 4: 100
 B: 01 Estado 1: 001 Estado 5: 101
 C: 10

 3 bits

Segundo Paso

Tamaño de la memoria

Estados: 6 Entradas: 3 salidas: 4 → $S_3 S_2 S_1 S_0$

n (Bits estado presente): 3

m (bits prueba + L.F. + L.V. + Salida): 2 + 3 + 3 + 4 + 4 = $2^3 * 16 = 8(16) = 128$ bits //

Dirección		Contenido				
Estado	Edo. Presente	Prueba	L.F.	L.V.	Sal. das F	Sal. das V
	P ₁ P ₀	K ₁ K ₀	F ₂ F ₁ F ₀	V ₂ V ₁ V ₀	S ₃ S ₂ S ₁ S ₀	S ₃ S ₂ S ₁ S ₀
Estado 0	0 0 0	0 0	0 1 0	0 0 1	1 1 0 0	1 1 0 0
Estado 1	0 0 1	0 1	0 1 1	1 0 0	1 0 1 0	1 0 0 0
Estado 2	0 1 0	1 0	1 0 1	0 0 0	0 1 0 1	0 1 0 1
Estado 3	0 1 1	* *	0 0 0	0 0 0	0 1 1 1	0 1 1 1
Estado 4	1 0 0	* *	0 1 1	0 1 1	0 0 1 1	0 0 1 1
Estado 5	1 0 1	* *	1 0 0	1 0 0	0 0 1 0	0 0 1 0
⋮	1 1 1	* *	0 0 0	0 0 0	0 0 1 1	0 0 1 1