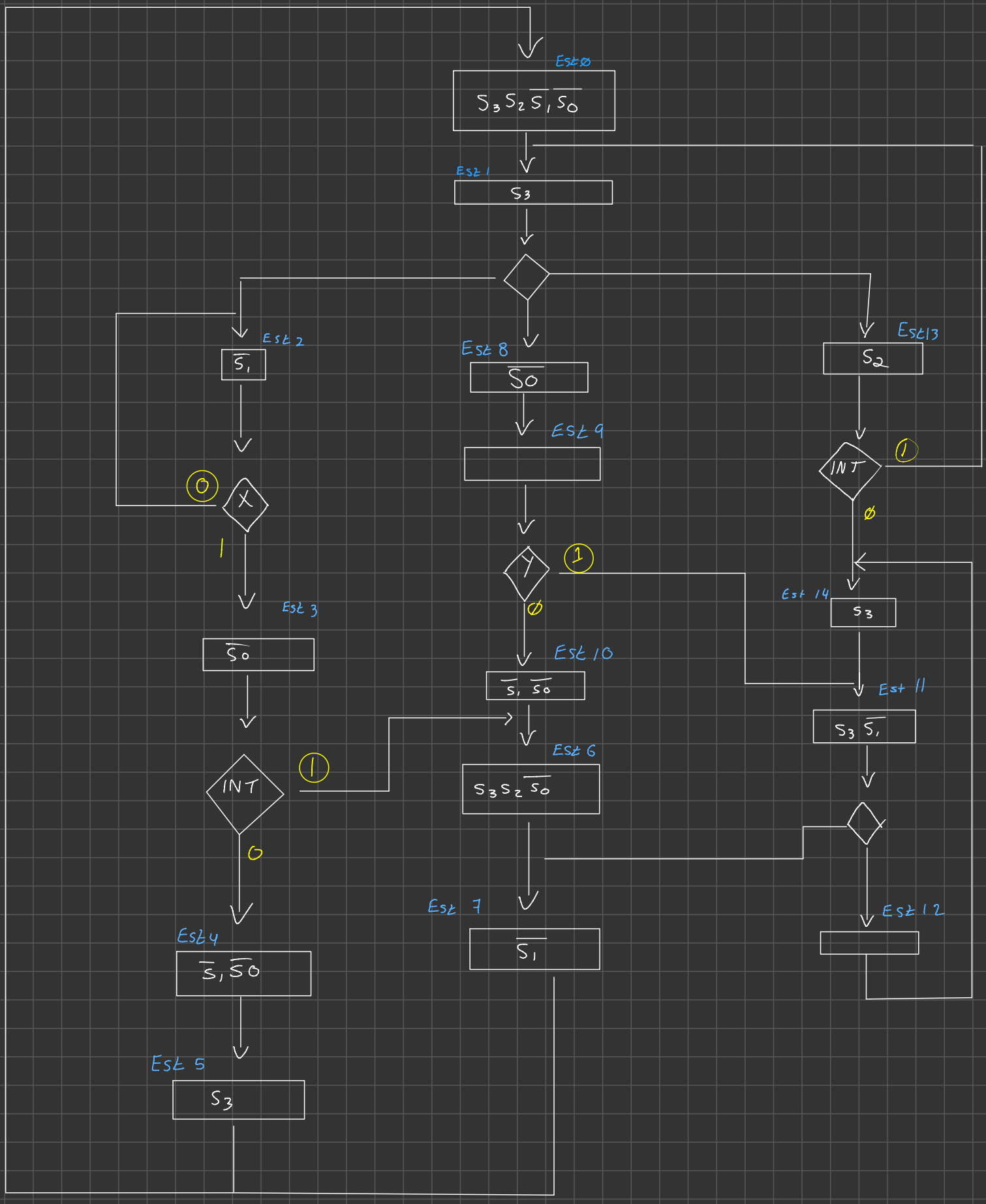
lab 6-2


Est 0
$S_3 S_2 \overline{S_1} \overline{S_0}$
Est 1
S_3
Est 2
$\overline{S_1}$
X
0
1
Est 3
$\overline{S_0}$
INT
1
0
Est 4
$\overline{S_1} \overline{S_0}$
Est 5
S_3
Est 8
$\overline{S_0}$
Est 9
Y
1
0
Est 10
$\overline{S_1} \overline{S_0}$
Est 6
$S_3 S_2 \overline{S_0}$
Est 7
$\overline{S_1}$
Est 13
S_2
INT
1
0
Est 14
S_3
Est 11
$S_3 \overline{S_1}$
Est 12

lab 6-2

Requerimientos Min

- [x] 14 Estados
- [x] 2 Entradas
- [x] 4 Salidas -2 en Logica
- [x] 2 saltos de T
- [x] 2 saltos de Int

I. I0

0	0	P.C.
0	1	S.C.
1	0	S.T.
1	1	S.I.

micro Instrucciones

2. Calcular el tamaño de la memoria
estados: 15 Entradas: 2+2 Salidas: 4

n = 2^4

m = 2 + 4 + 1 + 4 + 2 = 13

P L VF Sal 2 → mi

Prueba + Ligat + VF + salidas + micro-instrucciones

$2^4(13) = 208$ bits

prueba

X	00
Y	01
INT	10
Qqux	11

3. Contenido de la memoria (micro programación)

